


NAMA : CECYLIA IVANKA HERMANITA

NIM : L200180210

KELAS : G

MODUL 12


PERCOBAAN 1

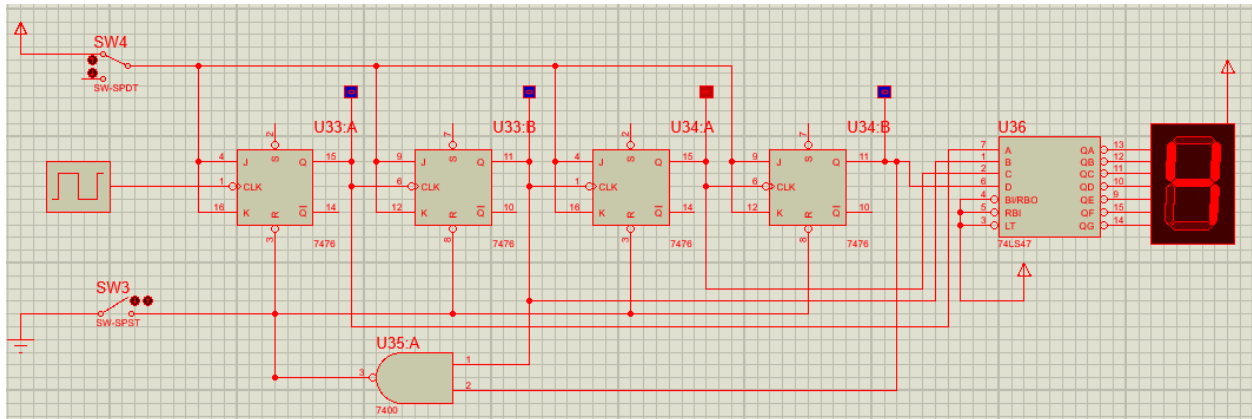

4. Jalankan rangkaian, dan bagaimana output yang terlihat pada seven segment!

Output pada seven segment akan terlihat angka 1 sampai dengan 9 secara cepat sehingga hanya terlihat angka 2,4,7,9


PERCOBAAN 2

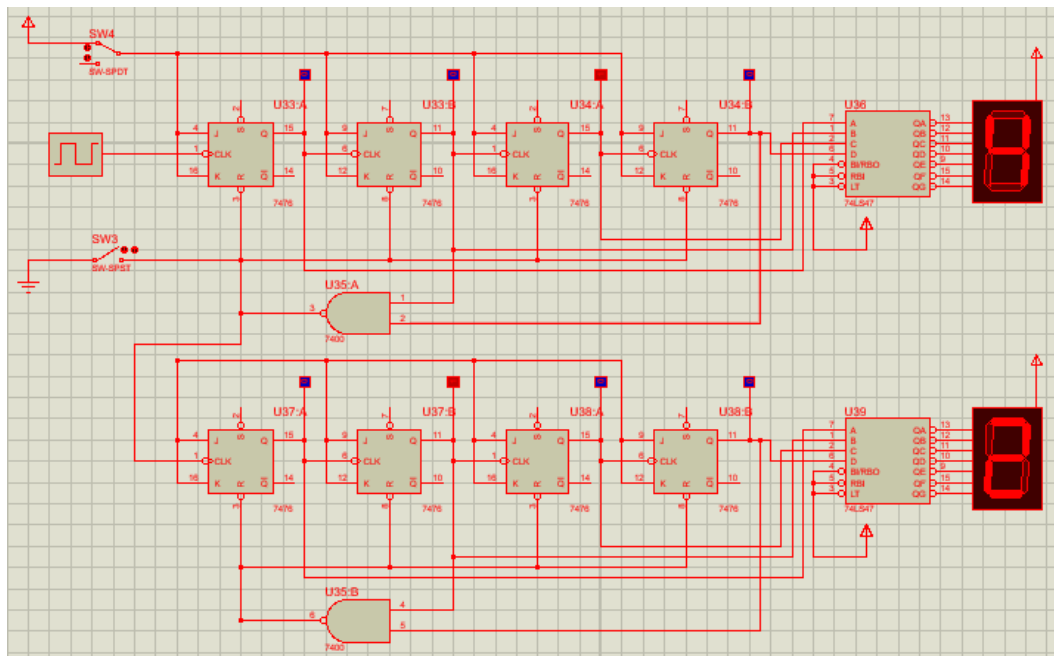

5. Ubah frekuensi clock menjadi 250 Hz. Apakah fungsi clock pada rangkaian di atas?

Fungsi clock pada rangkaian di atas adalah memberi izin masuk dan ketika frekuensi clock diubah menjadi 250 Hz maka hitungan angka pada seven segmen menjadi lebih cepat.

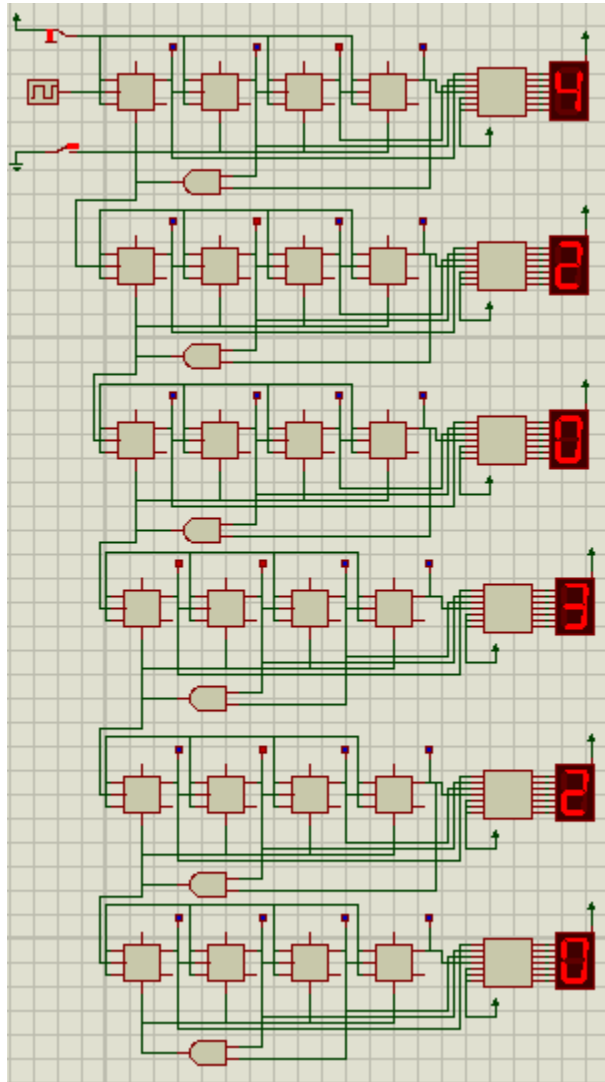6. Lanjutkan rangkaian di atas hingga perhitungan daur menit



7. Jelaskan kegunaan dari Switch-SPDT pada rangkaian di atas!

Menghubungkan dan memutuskan suatu sambungan arus listrik pada dua arah sambung

8. Jelaskan kegunaan dari Switch-SPST pada rangkaian di atas!

Menghubungkan dan memutuskan arus satu arah

TUGAS

